

На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение

$U_{12} = 34$  В. Если вольтметр отключить от точки 2 и подключить к точке 3, то его показания  $U_{13}$  будут равны ... В.

