

Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,2$ Ом, и резистора сопротивлением $R = 6,8$ Ом. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.