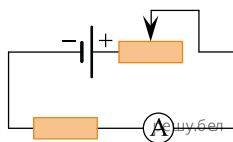


1. На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:



- 1) вольтметр;      2) источник тока;      3) реостат;  
4) лампа накаливания;      5) резистор.