На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:

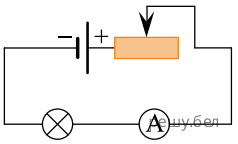

1) амперметр; 2) вольтметр; 3) реостат; 4) конденсатор; 5) источник тока.